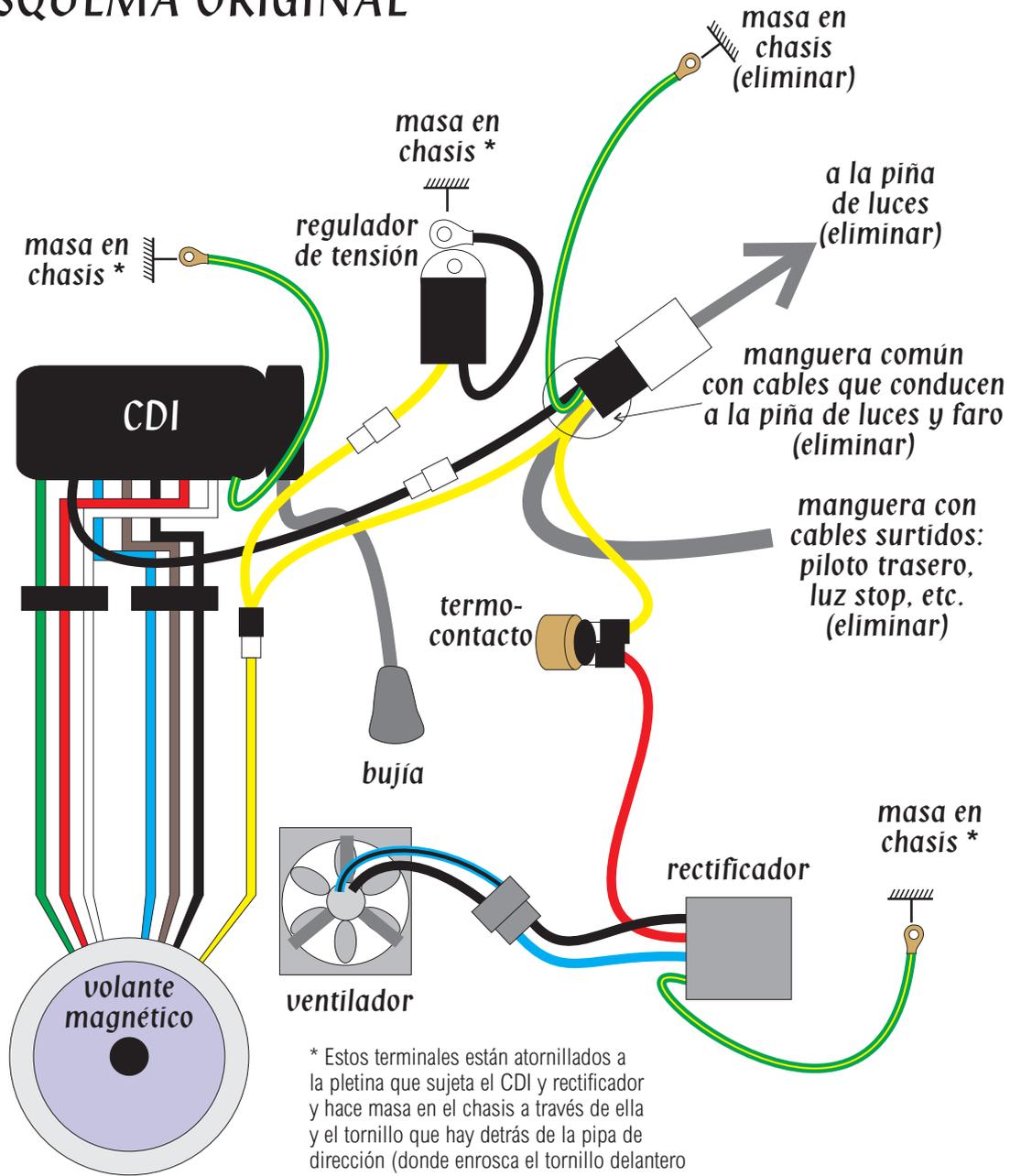


SIMPLIFICACIÓN ELÉCTRICA EN SHERCO '04 Y ÚLTIMAS SERIES '03  
(ENCENDIDO LEONELLI)

© MARLINTEC 2004

ESQUEMA ORIGINAL



ESQUEMA SIMPLIFICADO

Búscate tres cables (amarillo, negro y amarillo/verde) y cinco terminales para sustituir los que vas a retirar.

Coloca los terminales en de forma que enchufen con los que quedan libres.

