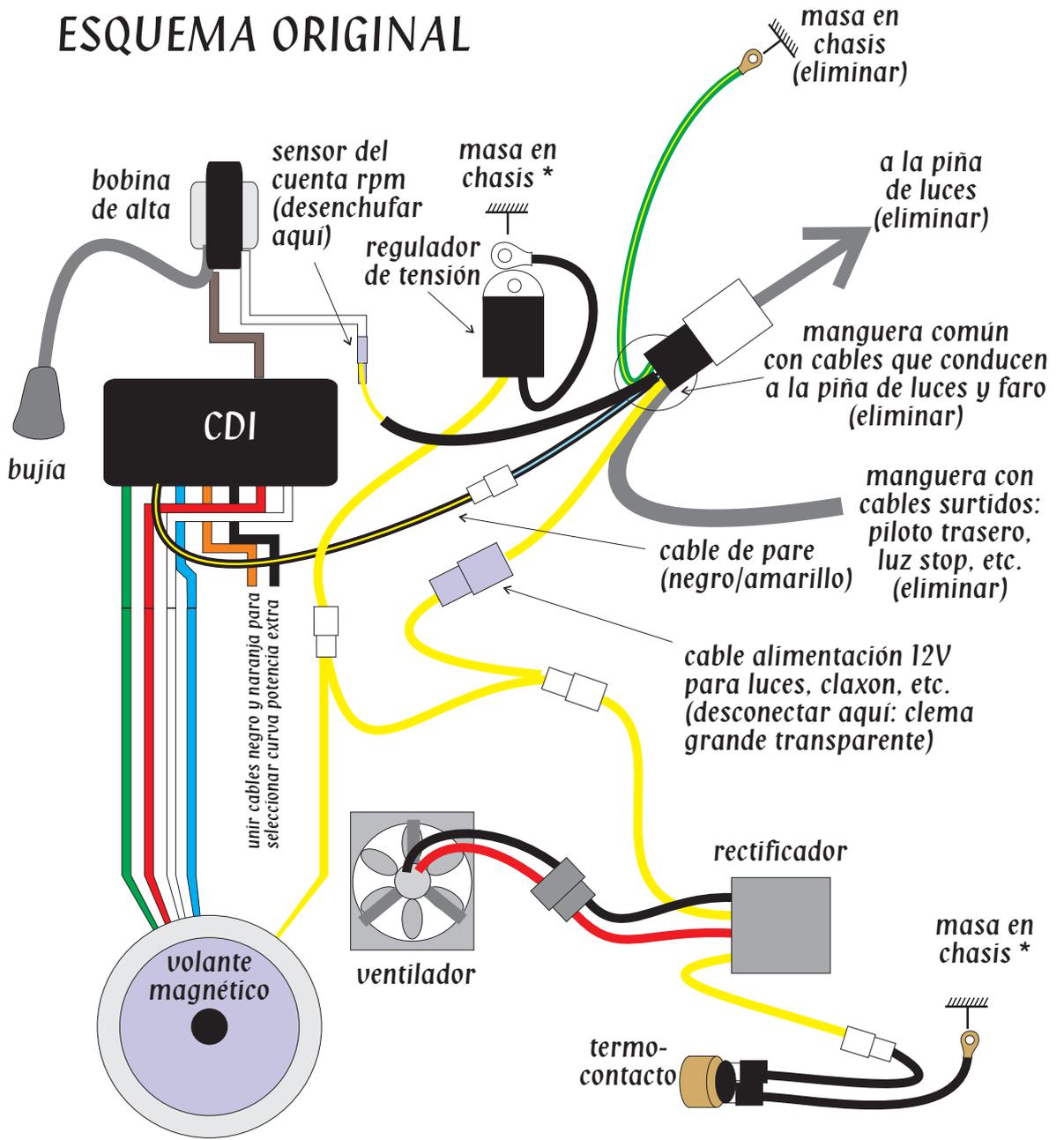


**SIMPLIFICACIÓN ELÉCTRICA EN GASGAS '06 Y ÚLTIMAS SERIES '05
(ENCENDIDO KOKUSAN CON SELECTOR DE CURVAS)**

© MARLINTEC 2005

ESQUEMA ORIGINAL



ESQUEMA SIMPLIFICADO

Búscate tres cables (amarillo, negro y amarillo/verde) y dos terminales para sustituir los que vas a retirar.

Coloca los terminales en de forma que enchufen con los que quedan libres.

